



دانشكده مهندسي كامپيوتر

تحویل در روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۵۵ فقط از طریق سایت درس

نام و نامخانوادگی: شماره دانشجویی: استاد درس:

دستور کار:

- در فایل پاسخ تمرینات، فیلدهای نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و استاد درس را پر کنید.
- دانشجویان میتوانند در حل تمرینات به صورت چندنفره با یکدیگر همفکری و بحث نمایند ولی هر شخص میبایست در نهایت جواب و استدلال خودش را به صورت انفرادی بنویسد. در صورت شباهت جوابهای دو یا چند نفر، تمامی افراد نمره منفی معادل ۱۰۰ دریافت میکنند.
 - تحویل تمرینات فقط به صورت الکترونیکی و در سایت درس خواهد بود.
- از ارسال تمرینها به صورت ایمیل، تلگرام، ... اجتناب نمایید. به تمرینهایی که از هر روشی غیر از سایت درس ارسال شوند نمرهای تعلق نخواهد گرفت و مشابه عدم تحویل تمرین است.
- برای تحویل نسخه الکترونیکی، تمرینات را قبل از موعد تحویل در صفحه ی درس در سایت کوئرا و فرمت $\underline{\mathbf{pdf}}$
- نام فایل ارسالی شما **باید** مطابق فرمت زیر باشد: **YourID_YourName_HW#.pdf** به عنوان مثال: **97123456_Vahid Amini_HW4.pdf** در صورت عدم رعایت این فرمت، تمرین شما تصحیح نخواهد شد.
 - پاسخها و روال حل مسائل را به صورت دقیق و شفاف بیان کنید.
 - پاسخ تمرینات میبایست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تهیه شود.
- اگر فکر میکنید سوالی چندین تفسیر دارد، با درنظر گرفتن فرضهای منطقی و بیان شفاف آنها در برگه، اقدام به حل آن نمایید.
- دانشجویان عزیز، تمرینات مشخصشده در «بخش اول: سؤالات اختیاری» برای تمرین بیشتر شما طراحی شده است و نیازی به تحویل جواب آنها نیست.
- برای دریافت تمرینهای اختیاری به کتاب موریس مانو که در fileserver قرار دارد مراجعه کنید و در صورت بروز ابهام یا سؤال در حل این تمرینها، در زمان کلاس حل تمرین، به تدریسیار خود مراجعه نمایید.





دانشكده مهندسي كامپيوتر

تحویل در روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۵۵ فقط از طریق سایت درس

سوالهای اختیاری (نمرهای به حل این سوالها تعلق نمی گیرد و تنها به منظور تمرین بیشتر قرار دادهشدهاند)

سوالات ۳-۱۵ الى ۳-۲۰ از فصل سوم كتاب مانو

سوالات اصلی (حل این سوالات اجباری است و به آنها نمره تعلق می گیرد)

رسم استفاده از جداول رسم $f_{\beta}(A,B,C,D)$ و $f_{\alpha}(A,B,C,D)$ جدول کارنو را رسم کنید. سپس با استفاده از جداول رسم ده، جدول کارنو توابع خواسته شده را بدست آورده و آنها را به فرم SOP ساده کنید.

$$f_{\alpha}(A, B, C, D) = AB + BD + A'B'C$$

$$f_{\beta}(A, B, C, D) = A'B + BD'$$

- $f_1(A, B, C, D) = f_{\alpha} \cdot f_{\beta}$
- $f_2(A, B, C, D) = f_\alpha + f_\beta$
- $f_3(A, B, C, D) = f_\alpha \oplus f_\beta$

F جدول کارنوی زیر را در نظر بگیرید. حالتهای بی اهمیت را به گونهای انتخاب کنید که تابع -

ب) دقیقاً پنج مینترم داشته باشد.

الف) دقيقاً دو متغير داشته باشد.

ت) تنها PIهای غیر اساسی داشته باشد.

پ) دقیقاً چهار PI داشته باشد.

ج) دقيقاً شش PI داشته باشد.

ث) دقيقاً هشت ماكسترم داشته باشد.

. در هر کدام از این موارد تابع \mathbf{F} را به ساده ترین فرم SOP بنویسید

AB	••	٠١	11	١.
• •	1	X	0	X
٠١	X	X	X	X
11	X	0	0	0
١.	X	0	0	1





دانشكده مهندسي كامپيوتر

تحویل در روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۵۵ فقط از طریق سایت درس

۳- تابع زیر را فقط با استفاده از گیتهای NAND دو ورودی پیادهسازی کنید (ورودیها به صورت مکمل نشده موجودند).

$$f = (AB + A'B')(C'D + CD')$$

۴- توابع زیر را با استفاده از گیتهای NAND و به صورت دوسطحی طراحی کنید (ورودیها به صورت مکمل شده موجودند).

- $f_1 = AB' + ABD + ABD' + A'C'D' + A'B'C'$
- $f_2 = BD + BCD' + AB'C'D'$

۵- با استفاده از جدول کارنو مدار دوسطحی تمام NOR با کمترین تعداد گیت را طراحی کنید (ورودیها به صورت مکمل شده موجودند).

- $f_1(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 7, 8, 9)$
- $f_2(A, B, C, D) = \prod M(1, 3, 4, 5, 11, 12, 14)$

ابع f را به صورتهای دوسطحی زیر پیادهسازی کنید. -۶

 $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12)$

NOR-OR (ت OR-NAND (پ AND-NOR (ب NAND-AND (لف)

۷- مدارهای زیر را به فرمهای خواسته شده زیر تبدیل کنید.

الف) مدار تمام NAND


ب) مدار تمام NOR





دانشکده مهندسی کامپیوتر

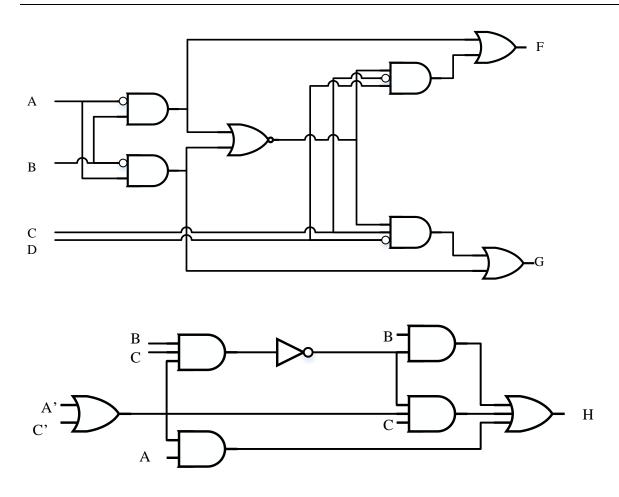تحویل در روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۵۵ فقط از طریق سایت درس



موفق باشید وحید امینی